CARTEL LUMINOSO

Arduino UNO



Docentes:

Romero, Juan Pablo.

Spinetto, Esteban.

Álvarez, Joaquín.

Integrantes:

Fernández, Franco.

Martínez, Agustín.

Mutz, Matías.

Spataro, Guido.

Zárate, Lucas.

Curso: 3°B Técnica.

Año: 2017.

Taller de 3er Año - CASA SALESIANA PIO IX

Prof: Álvarez, Spinetto, Romero

Arduino:

El Arduino es un circuito integrado o dispositivo que posee pines, pero dicho dispositivo es manipulado por nosotros. La forma de manipular dichos dispositivos es a través de la programación hecha a través de un programa especial (Arduino).

La plaqueta arduino UNO contiene un conector tipo Jack, para conectar una fuente de alimentación, un conector USB, para poder programar el dispositivo, 14 pines digitales ubicados en la parte superior y remarcados con, 6 entradas, también contiene power que puede ser de 3.3v o 5v y GND.



Algunos ejercicios necesitan que se incluyan algunas librerías al arduino. Lo

que se tendrá que hacer es entrar al link y luego descargaran las librerías correspondientes al sensor de temperatura, displays y time one y guardarla en el escritorio. Luego ir al probaba arduino y tocar donde dice PROGRAMA, luego en INCLUIR LIBRERÍA, luego arriba de todo INCLUIR LIBREIAS ZIP... y marcar la librería que anteriormente se guardó en el escritorio , finalmente debajo de todo clickear donde dice su sensor agregado

https://sites.google.com/site/taller3ropioix/tecnologias-del-control/trabajos-practicos

Programación para el Cartel luminoso:

#include <TimerOne.h>
#include <DHT.h>
#include <Displays.h>
DHT dht(7,DHT22);
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);//LED RGB ROJO
pinMode(5,OUTPUT);//LED RGB VERDE
pinMode(6,OUTPUT);//LED RGB AZUL
dht.begin();

Taller de 3er Año - CASA SALESIANA PIO IX

Prof: Álvarez, Spinetto, Romero

```
pinMode(2,OUTPUT); //LAMPARA y modulorele
displays.init(8,9,10,11,12,13);
}
void loop() {
if(analogRead(1)>1000){
displays.cargarDato(dht.readTemperature());
if(dht.readTemperature()<20){
digitalWrite(5,HIGH); //se enciende el led rgb verde
digitalWrite(6,LOW); //se APAGA el led rgb azul
digitalWrite(3,LOW); //se apaga el led rgb rojo
}
if(dht.readTemperature()>20){if(dht.readTemperature()<30){
digitalWrite(5,LOW); //se apaga el led rgb verde
digitalWrite(6,HIGH); //se enciende el led rgb azul
digitalWrite(3,LOW); //se apaga el led rgb rojo
}
if(dht.readTemperature()>30){if(dht.readTemperature()<40){
digitalWrite(6,LOW); //se apaga el led rgb AZUL
digitalWrite(3,HIGH); //se enciende el led rgb ROJO
digitalWrite(5,LOW); //se apaga el led rgb verde
}
if(dht.readTemperature()>40){
digitalWrite(3,LOW); //se apaga el led rgb rojo
digitalWrite(2,HIGH); //se enciende la lampara
digitalWrite(5,LOW); //se apaga el led rgb verde
digitalWrite(6,LOW); //se APAGA el led rgb azul
}
if(dht.readTemperature()<40){
 digitalWrite(2,LOW); //se APAGA la lampara
```

CARTEL LUMINOSO-Arduino UNO



Taller de 3er Año - CASA SALESIANA PIO IX

Prof: Álvarez, Spinetto, Romero

```
digitalWrite(5,LOW); //se apaga el led rgb verde
digitalWrite(6,LOW); //se APAGA el led rgb azul
digitalWrite(3,LOW); //se apaga el led rgb rojo
}

if(analogRead(1)<100){
    displays.cargarDato(dht.readHumidity());
    if(dht.readHumidity()<20){
    digitalWrite(5,HIGH); //se enciende el led rgb verde
}
else{
    digitalWrite(5,LOW); //se apaga el led rgb verde
}
}</pre>
```

Lista de materiales:

Para este informe dispondremos de una plaqueta Arduino UNO, 70 cables de un filamento.

Presupuestos:

La plaqueta Arduino UNO tiene un costo de \$210,00; los cables de un filamento tienen un costo de \$147,00.

CARTEL LUMINOSO-Arduino UNO



Taller de 3er Año - CASA SALESIANA PIO IX

Prof: Álvarez, Spinetto, Romero

Bibliografía y páginas de internet:

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-646233848-arduino-uno-candy-ho-cable-usb-caja-manual-chip-desmontable- JM(precio de la plaqueta Arduino UNO).

 $\frac{\text{https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-642397431-kit-120-cables-20cm-protoboard-arduino-m-m-h-h-kit22- JM}{\text{(precio de los cables)}}.$